
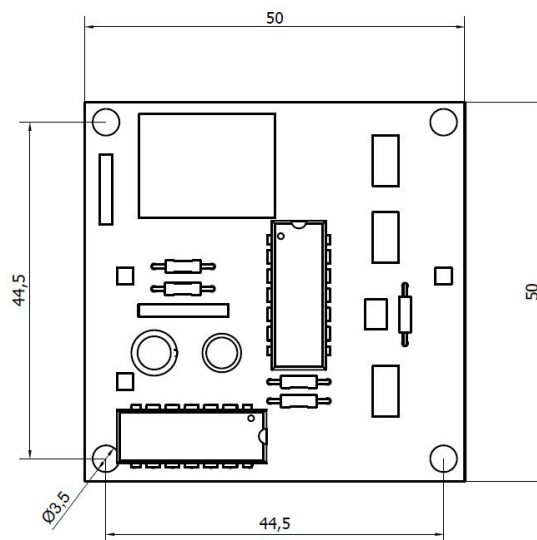


Circuito de Seguridad

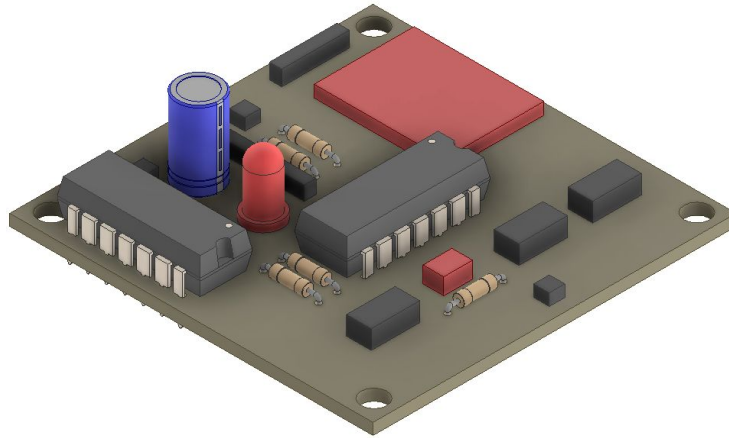

Componentes:

- Compuerta NAND - 74LS00
- Compuerta AND - 74LS08
- Diodo Zener - 1N4733
- Diodo Schottky - 1N5817
- Bornera de 2 Polos
- Capacitor Electrolítico Radial 47 μ f
- Jumper con Extractor
- Diodo LED Rojo
- Pines macho .1"
- Relay SPDT
- Resistencias
- Reed Switch