
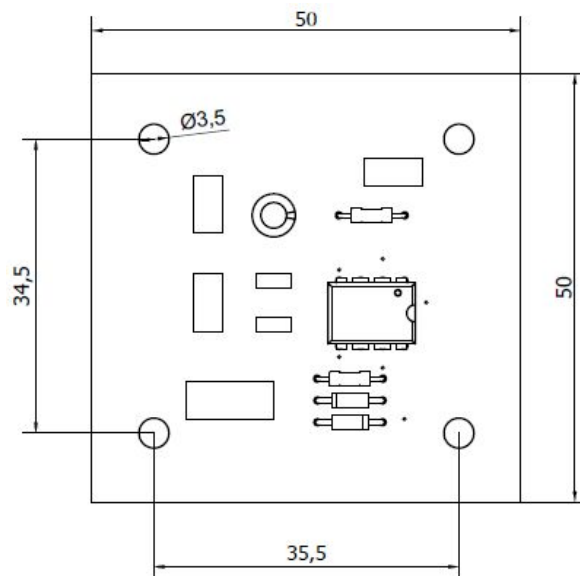


# Circuito Dimmer para Tira LED

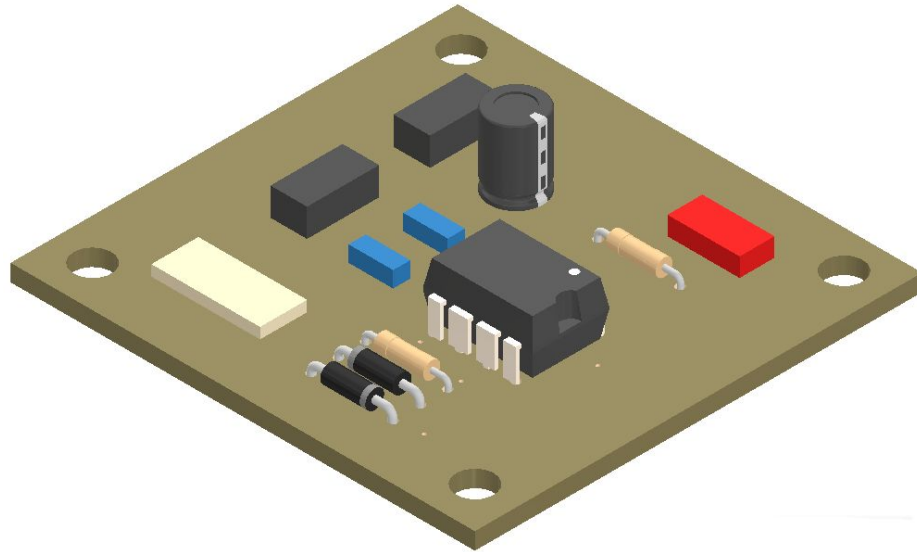

## Componentes:

- Resistencias 1 k $\Omega$  y 56 $\Omega$
- 2 x Capacitor Cerámico 10nF
- Capacitor Electrolítico 1 $\mu$ F
- Diodo Rapido 1N4148
- Potenciómetro lineal 1M $\Omega$  con Conector macho y hembra
- Timmer LM 555
- 2 x Bornera de 2 Polos
- Disipador 15x15x15